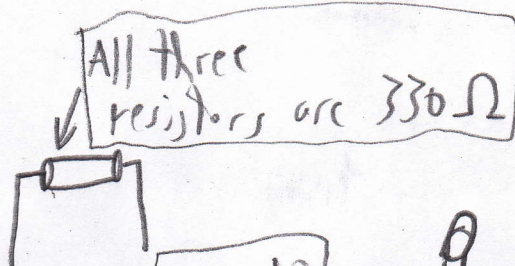


3.3V
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GND
GPIO17
GPIO27
GPIO22

1	•	•	2
3	•	•	4
5	•	•	6 GND
7	•	•	8
9	•	•	10
11	•	•	12
13	•	•	14
15	•	•	16
17	•	•	18
19	•	•	20
21	•	•	22
23	•	•	24
25	•	•	26
27	•	•	28
29	•	•	30 GND
31	•	•	32
33	•	•	34 GND
35	•	•	36
37	•	•	38
39	•	•	40

Raspberry Pi Pins



Connect to row where cable connected & GND is connected
Ex. row 5

Connect to same row as the one where the resistor is connected, but not cable is connected. Ex. row 4

MtBF jumper wire connected to GPIO27(13)

MtBF jumper wire connected to GPIO22(15)

Male to female jumper wire connected to GPIO17(11)

